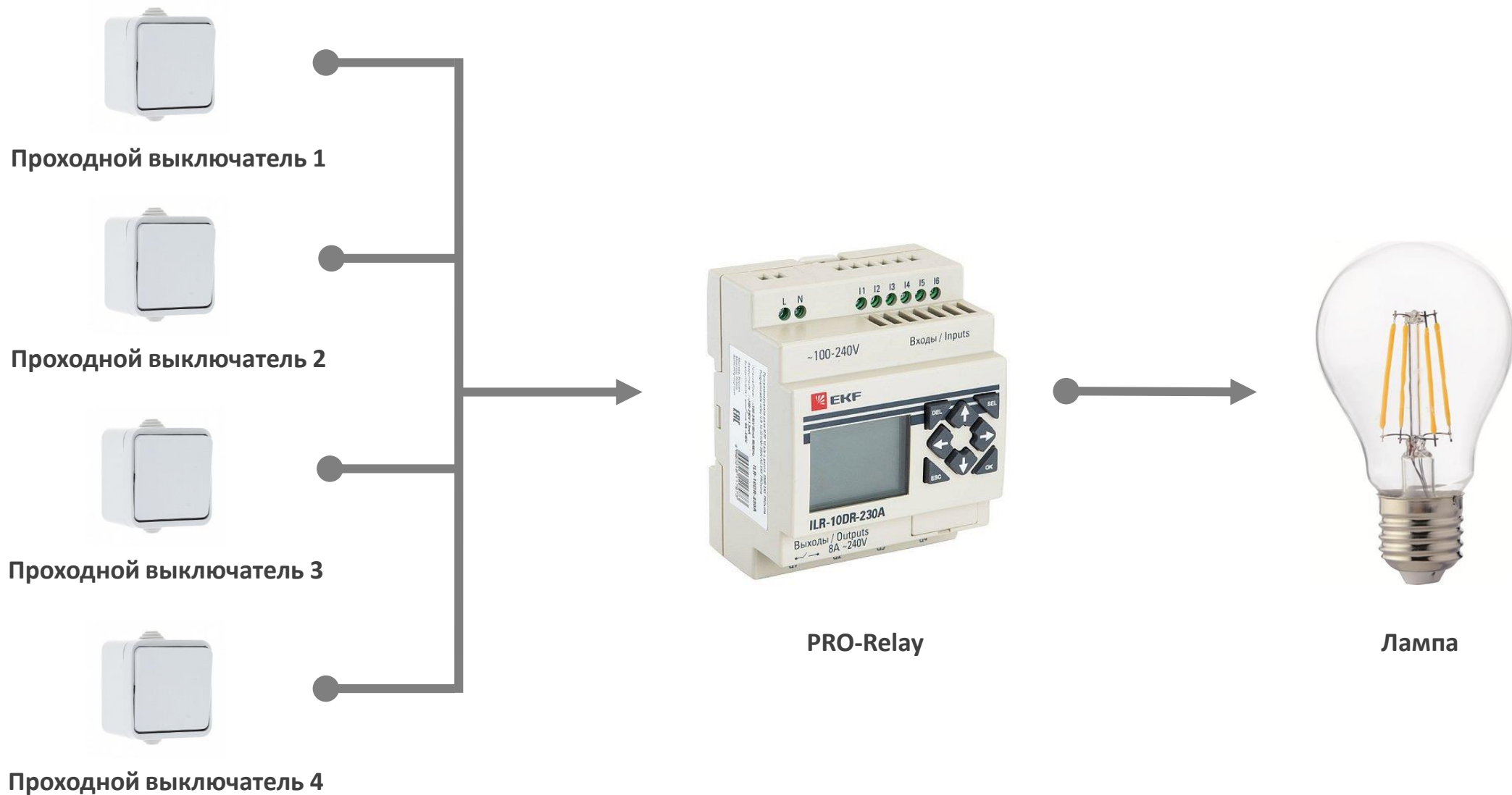


Проходные выключатели на PRO-Relay



- Представленная схема осуществляет управление одним источником света из разных мест с помощью проходных выключателей
- Вместо лампы может выступать любая электрическая нагрузка
- В свободном доступе шаблоны программ для схем с 2-мя, 3-мя и 4-мя проходными выключателями