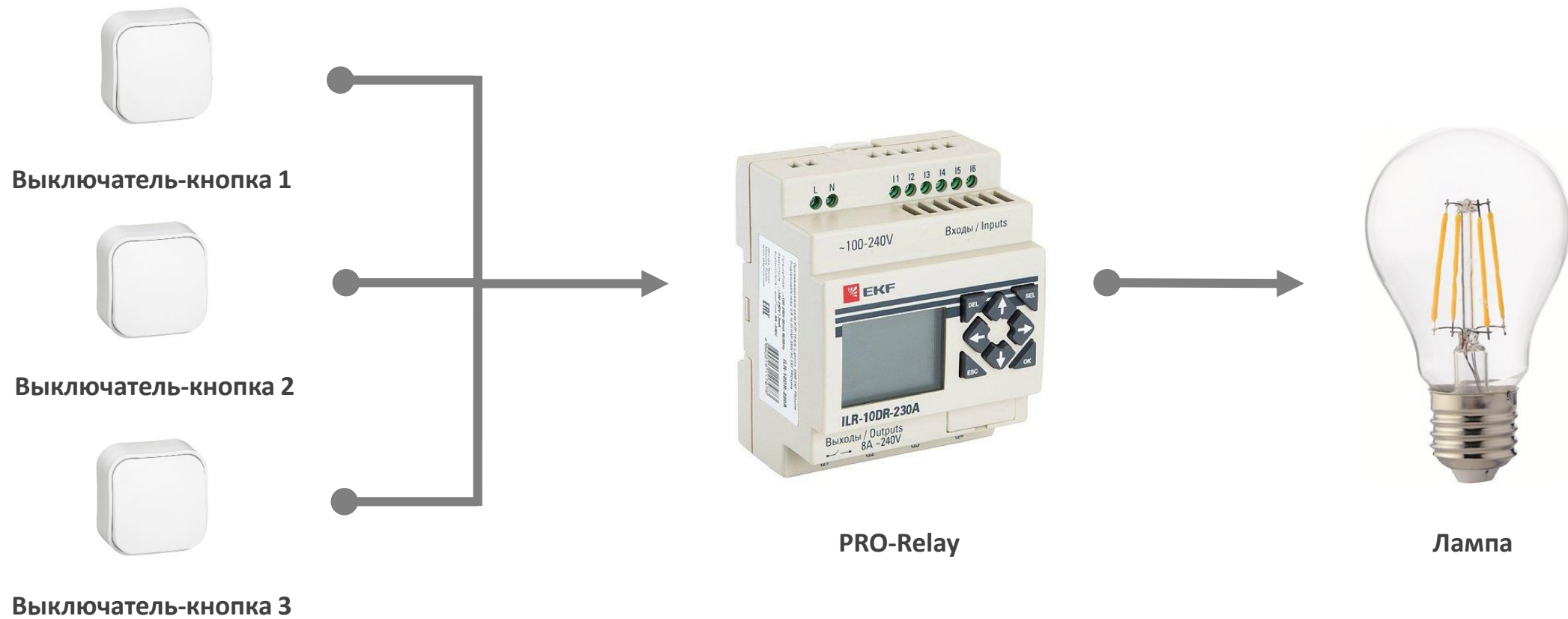


# Выключатели-кнопки на PRO-Relay



- Представленная схема осуществляет импульсное управление источником света посредством выключателей-кнопок (с возвратным механизмом)
- Вместо лампы может выступать любая электрическая нагрузка
- В свободном доступе шаблоны программ для схем с 1-ним, 2-мя и 3-мя выключателями-кнопками