

Вариант 1

Длинное нажатие – включить все лампы

Короткое нажатие – выключить все лампы




Мастер-кнопка




Выключатель-кнопка 1



Выключатель-кнопка 2

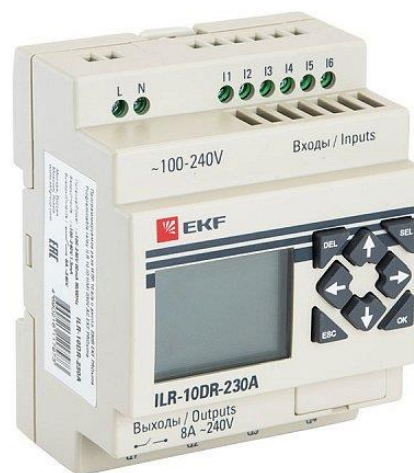

PRO-Relay

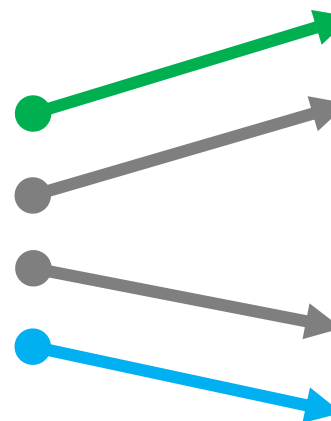


Лампа 1



Лампа 2

Вариант 2

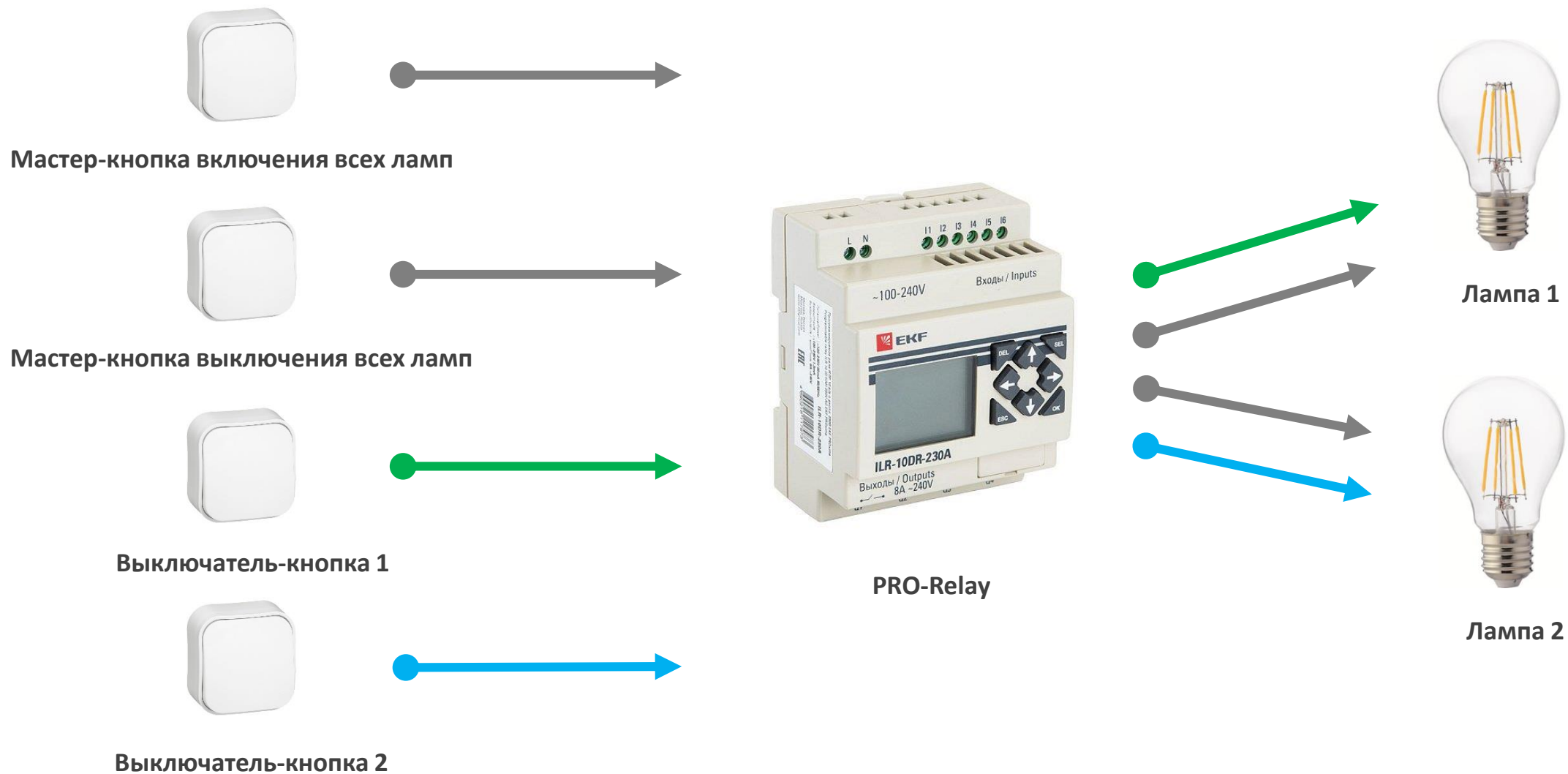

- Представленные схемы осуществляют управление несколькими группами освещения с помощью выключателей или мастер-кнопок
- Представлены варианты с одной мастер-кнопкой (длинное и короткое нажатие) и двумя мастер-кнопками (первая на включение, вторая на выключение)
- В свободном доступе шаблоны программ для управления 2-мя, 3-мя и 4-мя группами освещения с помощью выключателей и мастер-кнопок